

上海交通大学

《计算机组成与系统结构》实验 3 报告



学生姓名 : 梁展诚 Zhin Sheng Leong

学生学院 (系) : 船舶海洋与建筑工程学院 (土木工程)

学生学号 : 517010990022

实验名称 : 简单的类 MIPS 单周期处理器部件实现——控
制器, ALU

目录

1. 实验目的	2
2. 实验原理	2
2.1. 主控制单元 Ctr 的设计	2
2.2. 运算控制单元 ALUCtr 的设计	4
2.3. 算术逻辑单元 ALU 的设计	4
3. 实验设计	5
3.1. 主控制单元 Ctr 的实现	5
3.2. 运算控制单元 ALUCtr 的实现	5
3.3. 算术逻辑单元 ALU 的实现	6
4. 结果仿真	7
4.1. 主控制单元 Ctr 的仿真	7
4.2. 运算控制单元 ALUCtr 的仿真	7
4.3. 算术逻辑单元 ALU 的仿真	8
5. 实验总结	9

简单的类 *MIPS* 单周期处理器部件实现 —— 控制器，*ALU*

1. 实验目的

- 理解 *CPU* 控制器，*ALU* 的原理
- 实现主控制器 *Ctr*
- 实现运算单元控制器 *ALUCtr*
- 实现 *ALU*
- 使用 *Verilog HDL* 进行逻辑设计
- 使用功能仿真

2. 实验原理

MIPS 指令的长度为 32 位，所有指令均可分为 *R* 型、*I* 型、*J* 型三种类型，其格式如下图所示：

R	opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
I	opcode		rs		rt		immediate					
	31	26	25	21	20	16	15	0				
J	opcode		address									
	31	26	25	0								

图1: *MIPS* 基本指令格式

2.1 主控制单元 *Ctr* 的设计

一个简单的 *MIPS* 处理器主要包括主控制单元 *Ctr* 和控制单元模块 *ALUCtr* 的实现。主控制单元的输入指令为指令的 *OpCode* 字段，操作码经过 *Ctr* 的译码后，将对 *ALUCtr*, *Data Memory*, *Registers* 等部件输出正确的控制信号。本次实验需要实验的控制信号如表 1 所示：

信号	具体含义
<i>ALUSrc</i>	<i>ALU</i> 第 2 操作数的选择
<i>RegWrite</i>	寄存器的写有效信号
<i>RegDst</i>	目标寄存器的选择

<i>MemRead</i>	内存的读有效信号
<i>MemWrite</i>	内存的写有效信号
<i>MemToReg</i>	写回寄存器的有效信号
<i>Branch</i>	条件跳转的有效信号
<i>Jump</i>	无条件跳转的有效信号
<i>ALUOp</i>	<i>ALU</i> 需要执行的操作类型

表 1：主控制器的控制信号

<i>ALUOp</i> [1:0]	具体含义
00	<i>ALU</i> 执行加法运算
01	<i>ALU</i> 执行减法运算
10	<i>R</i> 型指令，具体运算取决于 <i>Funct field</i>

表 2：*ALUOp* 的信号类型及其含义

<i>OpCode</i> [5:0]	000000	100011	101011	000100	000010
指令类型	<i>R</i> 型	<i>I</i> 型	<i>I</i> 型	<i>I</i> 型	<i>J</i> 型
<i>ALUSrc</i>	0	1	1	0	0
<i>RegWrite</i>	1	1	0	0	0
<i>RegDst</i>	1	0	<i>X</i>	<i>X</i>	0
<i>MemRead</i>	0	1	0	0	0
<i>MemWrite</i>	0	0	1	0	0
<i>MemToReg</i>	0	1	<i>X</i>	<i>X</i>	0
<i>Branch</i>	0	0	0	1	0
<i>Jump</i>	0	0	0	0	1
<i>ALUOp</i> [1:0]	10	00	00	01	00

表 3：主控制模块真值表

根据表 3 实现主控制器的功能。任何不在表 3 的指令可认为是非法指令，在这里不考虑异常处理，因此在遇到非法指令时将所有控制信号置为 0，以确保寄存器和内存中的数据不受影响。

2.2 运算控制单元 *ALUctr* 的设计

指令	<i>ALUop</i> [1:0]	<i>Funct field</i> [5:0]	<i>ALUctr</i> [3:0]
<i>lw</i>	00	XXXXXX	0010
<i>sw</i>	00	XXXXXX	0010
<i>beq</i>	01	XXXXXX	0110
<i>ADD</i>	10	100000	0010
<i>SUBTRACT</i>	10	100010	0110
<i>AND</i>	10	100100	0000
<i>OR</i>	10	100101	0001
<i>SET ON LESS THAN</i>	10	101010	0111

表 4: 运算控制单元的真值表

根据主控制器的 *ALUop* 来判断指令的类型及其相应的 *ALUctr* 控制信号。对于 *R* 型指令，还需要根据指令的最低 6 位 [5:0] *Funct field*，才可以进一步决定具体的运送种类，并判断对应的 *ALUctr* 控制信号。

2.3 算术逻辑单元 *ALU* 的设计

算术逻辑单元作为一个组合逻辑模块，根据 *ALUctr*，对 2 个源操作数进行相应的操作运算，输出运算结果。该模块还需要 1 个 *Zero* 信号，当运算结果为 0 时输出高电位，若运算结果为 1 时则输出低电位，具体关系参见表 5:

<i>ALUctr</i> [3:0]	具体运算或操作
0000	<i>AND</i> 与运算
0001	<i>OR</i> 或运算
0010	<i>ADD</i> 加法运算
0110	<i>SUBTRACT</i> 减法运算
0111	<i>SET ON LESS THAN</i> 小于时置位
1100	<i>NOR</i> 与或运算

表 5: *ALUctr* 的信号类型及其含义

3. 实验设计

3.1 主控制单元 *Ctr* 的实现

主控制器根据输入信号 *OpCode* 决定输出信号的值，可通过 *Verilog* 中的 *case* 语句实现其功能，部分代码如下：

```
1. module ctr(  
2.     input [5:0] OpCode,  
3.     output RegDst,  
4.     output ALUSrc,  
5.     output RegWrite,  
6.     output MemToReg,  
7.     output MemRead,  
8.     output MemWrite,  
9.     output Branch,  
10.    output [1:0] ALUOp,  
11.    output Jump);  
12.  
13.    reg regdst;  
14.    reg alusrc;  
15.    reg memtoreg;  
16.    reg regwrite;  
17.    reg memwrite;  
18.    reg memread;  
19.    reg branch;  
20.    reg [1:0] aluop;  
21.    reg jump;  
22.  
23.    always @(OpCode)  
24.    begin  
25.        case(OpCode)  
26.            6'b000000: //R type  
27.            begin  
28.                regdst    = 1;  
29.                alusrc    = 0;  
30.                memtoreg = 0;  
31.                regwrite = 1;  
32.                memread  = 0;  
33.                memwrite = 0;  
34.                branch   = 0;  
35.                aluop    = 2'b10;  
36.                jump     = 0;  
37.            end  
38.
```

后续代码与上述相似，在此省略；对于非法指令，通过 *default* 模块定义，将所有控制信号的输出值置为 0

3.2 运算控制单元 *ALUCtr* 的实现

运算控制单元与主控制单元的设计相似，且其输入信号中 *Funct field* 存在可不关心的位，因此通过 *Verilog* 中的 *casex* 语句实现其功能，代码如下：

```
1. module ALUCtr( input [1:0] ALUOp, input [5:0] Funct, output [3:0] ALUCtrOut);
2.
3.     reg [3:0] aluctrout;
4.
5.     always @(ALUOp or Funct)
6.     begin
7.         casex({ALUOp,Funct})
8.             8'b00xxxxxx: aluctrout = 4'b0010;
9.             8'b01xxxxxx: aluctrout = 4'b0110;
10.            8'b1xxx0000: aluctrout = 4'b0010;
11.            8'b1xxx0010: aluctrout = 4'b0110;
12.            8'b1xxx0100: aluctrout = 4'b0000;
13.            8'b1xxx0101: aluctrout = 4'b0001;
14.            8'b1xxx1010: aluctrout = 4'b0111;
15.            default:      aluctrout = 4'b1111;
16.        endcase
17.    end
18.
19.    assign ALUCtrOut = aluctrout;
20.
21. endmodule
```

3.3 算术逻辑单元 ALU 的实现

算术逻辑单元根据运算控制单元 *ALUCtr* 的输出信号，对 2 个源操作数进行相应的操作运算，产生 *ALURes* 以及 *Zero* 标志信号的输出信号。通过 *Verilog* 中的 *case* 语句实现其功能，代码如下：

```
1. module ALURes( input [31:0] input1, input [31:0] input2, input [3:0] ALUCtr, output
   Zero, output [31:0] ALURes);
2.
3.     reg [31:0] alures;
4.     reg zero;
5.
6.     always @(input1 or input2 or ALUCtr)
7.     begin
8.         case (ALUCtr)
9.             4'b0010: alures = input1 + input2;
10.            4'b0110: alures = input1 - input2;
11.            4'b0000: alures = input1 & input2;
12.            4'b0001: alures = input1 | input2;
13.            4'b0111:
14.                begin
15.                    if (input1 < input2)
16.                        alures = 32'b00000000000000000000000000000001;
17.                    else
18.                        alures = 32'b00000000000000000000000000000000;
19.                end
20.            endcase
21.        end
22.        always @ (*) zero = ( ! alures )? 1:0;
23.        assign ALURes = alures;
24.        assign Zero = zero;
25.
26. endmodule
```

4. 结果仿真

对于上述的 3 个单元，采用软件仿真的方式进行校核测试。通过 Verilog 编写相应的激励文件，进行仿真，观察其结果，与预期的结果进行对比。

4.1 主控制单元 Ctr 的仿真

分别对 Ctr 模块的 OpCode 输入 R 型指令、lw 指令、sw 指令、beq 指令以及 Jump 指令，得出如下的仿真波形图：

 


图 2：主控制单元 Ctr 的仿真结果

红色的输出为“x”值，表示输出信号为不确定。由图 2 可看出，所设计的模块对所有指令所输出的结果均与预期的一致，表示该模块的实现正确。

4.2 运算控制单元 ALUCtr 的仿真

分别对 ALUCtr 模块的 ALUOp 以及 Funct 输入 lw 指令（与 sw 指令一致）、beq 指令、R 型 ADD 指令、R 型 SUBTRACT 指令、R 型 AND 指令、R 型 OR 指令以及 R 型 SET ON LESS THAN 指令，得出如下的仿真波形图：



图 3：运算制单元 *ALUctr* 的仿真结果

由图 3 可看出，所设计的模块对所有指令所输出的结果均与预期的一致，表示该模块的实现正确。

4.3 算术逻辑单元 *ALU* 的仿真

分别对 *ALU* 进行表 6 的测试，得出如下的仿真波形图：

 


图 4：算术逻辑单元 *ALU* 的仿真结果

运算	操作数 1	操作数 2
<i>ADD</i>	<i>02e5dd5d</i>	<i>00c1df11</i>
<i>SUBTRACT</i>	<i>00c1df11</i>	<i>00c1df11</i>
<i>AND</i>	<i>02e5dd5d</i>	<i>00c1df11</i>
<i>OR</i>	<i>02e5dd5d</i>	<i>00c1df11</i>
<i>SET ON LESS THAN</i>	<i>02e5dd5d</i>	<i>00c1df11</i>

表 6: 算术逻辑单元 *ALU* 的测试项目

由图 4 可看出, 所设计的模块对所有指令所输出的结果均与预期的一致, 表示该模块的实现正确。

5. 实验总结

本次实验主要着重于 *MIPS* 处理器中的核心运算单元和控制单元。由于大部分模块只实现了部分的功能, 且只需参照已提供的真值表完成编码即可实现, 加上实验指导书提供了非常详细的指导, 因此相对而言还是比较简单的。本次实验除了加深我对 *Verilog* 语言的掌握、开发和仿真软件环境的操作, 也为日后与 *MIPS* 处理器相关的实验打下了良好的基础。