

# 上海交通大学

## 《计算机组成与系统结构》实验 5 报告



学生姓名 : 梁展诚 Zhin Sheng Leong

学生学院 (系) : 船舶海洋与建筑工程学院 (土木工程)

学生学号 : 517010990022

实验名称 : 简单的类 MIPS 单周期处理器实现 —— 整体调  
试

# 目录

1. 实验目的 .....	2
2. 实验原理 .....	2
2.1. 指令模块 Instruction Memory 的设计 .....	2
2.2. 程序计数器 Program Counter 的设计 .....	2
2.3. 重置信号 Reset .....	2
2.4. MUX 模块的设计 .....	3
2.5. 顶层模块的设计 .....	3
3. 实验设计 .....	4
3.1. 指令模块 Instruction Memory 的实现 .....	4
3.2. 程序计数器 Program Counter 的实现 .....	5
3.3. MUX 模块的实现 .....	5
3.4. 顶层模块的实现 .....	7
4. 结果仿真 .....	9
4.1. 指令模块、主控制寄存器模块、内存模块的初始化 .....	9
4.2. MIPS 单周期处理器的仿真 .....	10
5. 实验总结 .....	11

## 简单的类 *MIPS* 单周期处理器实现 —— 整体调试

### 1. 实验目的

- 完成单周期类的 *MIPS* 的处理器
- 设计支持 16 条 *MIPS* 指令

(*ADD, SUB, AND, OR, ADDI, ANDI, ORI, SLT, LW, SW, BEQ, J, JAL, JR, SLL, SRL*)

的单周期处理器

### 2. 实验原理

#### 2.1 指令模块 *Instruction Memory* 的设计

指令模块是程序在运行时其指令存放的单元部件，通过输入信号

*PC (Instruction Address)*，访问该模块内相应地址的指令，取出后送入主控制模块和后续部件进行相应的运算和操作。

 


图 1: *MIPS* 指令模块 *Instruction Memory*

#### 2.2 程序计数器 *Program Counter* 的设计

程序计数器 *PC* 是驱动一个处理器正常运行的核心部件，只有不断改变程序计数器的值，才能有次序地实现一系列的运算和操作，使一个程序运行起来。

#### 2.3 重置信号 *Reset*

*Reset* 作为一个输入信号，当其处于高电平时，将 *PC* 重置为 0x00000000，并将处理器内的各寄存器清空置零。

## 2.4 MUX 模块的设计

本处理器存在 5 个 *MUX* 单元部件，本质上是一个三目运算符，通过主控制单元 *Control* 相应的输出信号作为输入信号，决定 2 个源操作数的选择。当 *SEL* 信号为高电平时，其输出为 *INPUT1*，反之为 *INPUT2*，其中 *SEL*, *INPUT1*, *INPUT2* 均为预先定义的信号。处理器内各 *MUX* 单元的具体输入输出信号关系参见表 3。

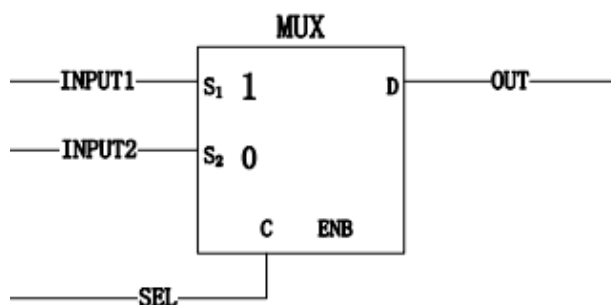


图 2: MIPS 处理器 *MUX* 模块

编号	<i>SEL</i>	<i>INPUT1</i>	<i>INPUT2</i>
<i>MUX 1</i>	<i>ALUSrc</i>	<i>SIGN EXTEND</i>	<i>READ DATA 2 (REGISTER)</i>
<i>MUX 2</i>	<i>MemtoReg</i>	<i>READ DATA (MEMORY)</i>	<i>ALU result</i>
<i>MUX 3</i>	<i>RegDst</i>	<i>Instruction [15:11]</i>	<i>Instruction [20:16]</i>
<i>MUX 4</i>	<i>Jump</i>	<i>Jump Address</i>	<i>MUX 5</i>
<i>MUX 5</i>	<i>Branch &amp; Zero</i>	<i>SIGN EXTEND</i> $\ll 2 + (PC + 4)$	$PC + 4$

表 1: *MUX* 模块 *SEL* 信号与输出信号的关系表

## 2.5 顶层模块的设计

*MIPS* 作为一种 *RISC* 处理器，初始时 *PC* 的值设置为 0，通过不断重复地取指、译码、执行指令的动作以运行程序，完成各种不同类型的运算和操作。通过创建一个顶层模块，结合先前所设计的各个元件模块，将相关模块实例化并对其进行逻辑功能上的连接，实现一个简单的类 *MIPS* 单周期处理器。

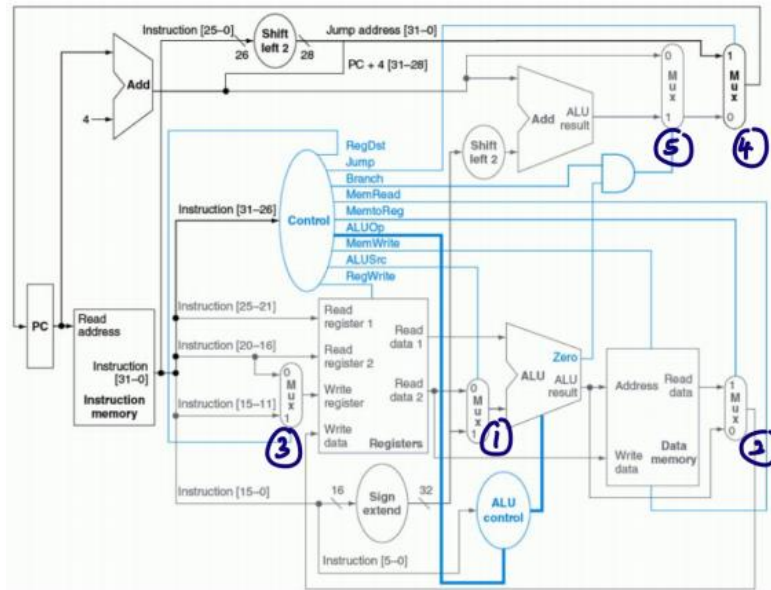


图3: MIPS 单周期处理器原理图

### 3. 实验设计

#### 3.1 指令模块 *Instruction Memory* 的实现

指令模块只需将相应的输入信号作为其在模块内要访问的地址，将相关指令取出后作为输出信号即可。通过寄存器的方式实现其存放指令的功能，此处设计的指令模块内部的寄存器 *InstMemFile* 只能存放 32 条 32 位的指令，可通过 *Verilog* 中如下的代码实现其功能：

```

1. module InstMemory(
2.     input [31:0] ReadAddress,
3.     output [31:0] Instruction
4. );
5.
6.     reg [31:0] InstMemFile [31:0];
7.
8.     initial begin
9.         $readmemb("inst_mem.mem",InstMemFile);
10.    end
11.
12.    assign Instruction = InstMemFile[ReadAddress];
13.
14. endmodule
    
```

代码中 *inst\_mem.mem* 是初始化指令模块数据的文件，通过系统任务 *\$readmemb* 将该文件中的数据以二进制的方式读取到指令模块的寄存器中，作为初始化的数据指令。

### 3.2 程序计数器 *Program Counter* 的实现

定义一个 32 位的寄存器，初始时将其值设置为 0，这里不将  $PC \leq PC + 4$  的功能在此模块内实现，而是在其他相应的模块内实现。实现其功能的 *Verilog* 代码如下：

```
1. module PC(
2.     input [31:0] in,
3.     input clock,
4.     input reset,
5.     output [31:0] result
6. );
7.
8.     reg [31:0] PC;
9.
10.    initial begin
11.        PC <= 0;
12.    end
13.
14.    always @(posedge clock)
15.    begin
16.        PC = in;
17.        if (reset)
18.            PC = 32'b0;
19.    end
20.
21.    assign result = PC;
22.
23. endmodule
```

### 3.3 *MUX* 模块的实现

*MUX* 实现简单，作为一个三目运算符，其逻辑表达式如下：

$$\text{Assign } OUT = SEL? INPUT1: INPUT2$$

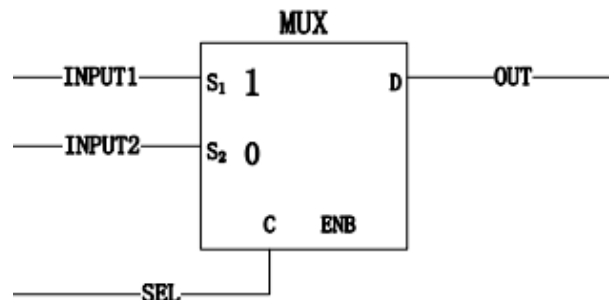


图 2: *MIPS* 处理器 *MUX* 模块

上述表达式可解释为当 *SEL* 信号为高电平时，输出信号为 *INPUT1*，反之为 *INPUT2*。

可通过 *Verilog* 中如下的代码实现各 *MUX* 模块功能：

(A) *MUX* 1:

```
1. module mux1(  
2.     input ALUSrc,  
3.     input [31:0] ReadData2,  
4.     input [31:0] signextout,  
5.     output [31:0] result  
6. );  
7.  
8.     assign result = ALUSrc? signextout:ReadData2;  
9. endmodule
```

(B) MUX 2:

```
1. module mux2(  
2.     input MemtoReg,  
3.     input [31:0] MemoryResult,  
4.     input [31:0] ALUResult,  
5.     output [31:0] result  
6. );  
7.  
8.     assign result = MemtoReg? MemoryResult:ALUResult;  
9. endmodule
```

(C) MUX 3:

```
1. module mux3(  
2.     input RegDst,  
3.     input [20:16] input1,  
4.     input [15:11] input2,  
5.     output [4:0] result  
6. );  
7.  
8.     assign result = RegDst? input2:input1;  
9.  
10. endmodule
```

(D) MUX 4:

```
1. module mux4(  
2.     input Jump,  
3.     input [25:0] inst,  
4.     input [31:0] PC,  
5.     input [31:0] mux5out,  
6.     output [31:0] result  
7. );  
8.  
9.     reg [31:0] JumpAddress;  
10.    reg [31:0] temp;  
11.  
12.    always @(*)  
13.    begin  
14.        temp = PC+4;  
15.        JumpAddress = {temp[31:28],inst<<2};  
16.    end  
17.  
18.    assign result = Jump? JumpAddress:mux5out;  
19.  
20. endmodule
```

(E) MUX 5:

```

1. module mux5(
2.     input [31:0] PC,
3.     input Branch,
4.     input Zero,
5.     input [31:0] signextout,
6.     output [31:0] result
7. );
8.
9.     reg [31:0] aluout;
10.    reg [31:0] temp;
11.
12.    always @(*)
13.    begin
14.        temp = PC+4;
15.        aluout = temp[31:28]+signextout[25:0]<<2;
16.    end
17.
18.
19.    assign result = (Branch & Zero)? aluout:temp;
20.
21. endmodule

```

从上述代码中可看出,  $PC \leq PC + 4$  的操作在 MUX 4 及 MUX 5 模块内实现

### 3.4 顶层模块的实现

将先前所设计的各个单元模块添加到工程目录下, 如下图所示:

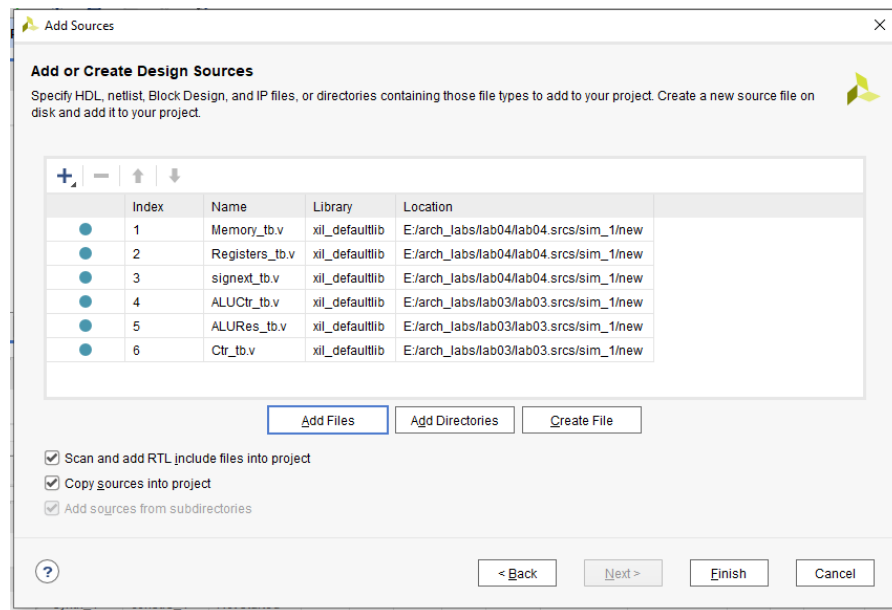


图 4: 将先前相应的模块添加到工程目录下

为处理器的每一组连接信号线命名, 并在顶层模块内声明定义它们, 如下所示:

```

1. wire [31:0] PCwire;
2. wire [31:0] inst;
3. wire [31:0] aluout;
4. wire [31:0] ReadData1, ReadData2;
5. wire [31:0] memoryout;
6. wire [31:0] mux1out,mux2out,mux4out,mux5out;

```



```
7. wire [4:0] mux3out;
8. wire [31:0] signextout;
9. wire [3:0] aluctrout;
10. wire Zero;
11.
12. wire RegDst;
13. wire Jump;
14. wire Branch;
15. wire MemRead;
16. wire MemtoReg;
17. wire [1:0] ALUOp;
18. wire MemWrite;
19. wire ALUSrc;
20. wire RegWrite;
```

将全部已设计好的单元模块实例化，采用如下的方法进行实例化：

在连接时用“.”符号，表明原模块是定义时规定的端口名，如：

模块 模块名 (. 端口 1 名 (信号 1) , . 端口 2 名 (信号 2) ……)

各模块实例化的 Verilog 代码如下：

```
1. ALUCtr mainaluctr(.ALUOp(ALUOp),.Funct(inst[5:0]),.ALUCtrOut(aluctrout),.reset(reset));
2.
3. Registers mainregister (.reset(reset),.clock(clock),.readReg1(inst[25:21]),.readReg2(inst[20:16]),
4. .writeReg(mux3out),.writeData(mux2out),.RegWrite(RegWrite),.ReadData1(ReadData1),.ReadData2(ReadData2));
5.
6. ALURes mainalures (.input1(ReadData1),.input2(mux1out),.ALUCtr(aluctrout),.Zero(Zero),.ALURes(aluout),.reset(reset));
7.
8. ctr mainctr (.OpCode(inst[31:26]),.RegDst(RegDst),.ALUSrc(ALUSrc),.RegWrite(RegWrite),.MemToReg(MemtoReg),
9. .MemRead(MemRead),.MemWrite(MemWrite),.Branch(Branch),.ALUOp(ALUOp),.Jump(Jump),.reset(reset));
10.
11. signext mainsignext(.inst(inst[15:0]),.data(signextout),.reset(reset));
12.
13. Memory mainmemory(.clock(clock),.Address(aluout),.WriteData(ReadData2),.memWrite(MemWrite),
14. .memRead(MemRead),.readData(memoryout),.reset(reset));
15.
16. mux1 mainmux1(.ALUSrc(ALUSrc),.ReadData2(ReadData2),.signextout(signextout),.result(mux1out));
17.
18. mux2 mainmux2(.MemtoReg(MemtoReg),.MemoryResult(memoryout),.ALUResult(aluout),.result(mux2out));
19.
20. mux3 mainmux3(.RegDst(RegDst),.input1(inst[20:16]),.input2(inst[15:11]),.result(mux3out));
21.
22. mux5 mainmux5(.PC(PCwire),.Branch(Branch),.Zero(Zero),.signextout(signextout),.result(mux5out));
23.
24. mux4 mainmux4(.Jump(Jump),.inst(inst[25:0]),.PC(PCwire),.mux5out(mux5out),.result(mux4out));
25.
26. PC mainPC(.in(mux4out),.result(PCwire),.clock(clock),.reset(reset));
27.
```

```
28. InstMemory maininstmemory(.ReadAddress(PCwire),.Instruction(inst));
```

#### 4. 结果仿真

通过编写二进制测试程序，采用软件仿真的方式进行校核测试。通过 *Verilog* 编写相应的激励文件，进行仿真，观察其结果，与预期的结果进行对比。

##### 4.1 指令模块、主控制寄存器模块、内存模块的初始化

对上述的各个模块编写初始化数据的文件，通过系统任务 *\$readmemb/\$readmemh*，在各模块内以二进制/十六进制的方式将相应文件中的数据读入模块内的寄存器。通过如下的 *Verilog* 代码实现其相应的功能：

```
1. initial begin
2.     $readmemh("mem_data.mem",memFile);
3. end
```

其余两个模块的初始化代码与上述相似，在此省略

初始化文件如下：

(A) 指令模块的初始化文件 *inst\_mem.mem* :

指令二进制的形式	具体含义
10101100101001000000000000000000	sw (\$5 + 0), \$4
00001000000000000000000000000001	jump
00000000000000000000000000000000	nop
10101100111001010000000000000000	sw (\$7 + 0), \$5
100011000110011000000000000000010	lw (\$3 + 2), \$6
00000000100001010100000000100000	add \$8, \$4, \$5
00000001000001100100100000100010	sub \$9, \$8, \$6
00000001100101000010100000100100	and \$5, \$12 \$20
10001101111010010000000000000000	lw (\$15 + 0), \$9
10101101001110000000000000000000	sw (\$9 + 0), \$24
00000010001101101111000000100101	or \$30, \$17, \$22
00000000001011010101100000100000	add \$11, \$1, \$13
00000011000010110110100000100000	add \$13, \$24, \$11
00000011110011011001100000100010	sub \$19, \$30, \$13

表 2: 指令模块的初始化文件

(B) 主控制寄存器模块的初始化文件 *mem\_reg.mem* :

数据的十六进制的形式	寄存器编号
00000000	1
00000001	2
00000002	3
00000003	4
.....	.....
0000001b	29
0000001c	30
0000001d	31
0000001e	32

表 3：主控制寄存器模块的初始化文件

(C) 内存模块的初始化文件 *mem\_data.mem* :

数据的十六进制的形式	内存地址
5672efac	1
6583fac9	2
12438efa	3
92740fe2	4
.....	.....
bdefac64	61
8493027d	62
01928372	63
be7320ed	64

表 4：内存模块的初始化文件

## 4.2 MIPS 单周期处理器的仿真

对 *PC* 的值进行初始化（设置为 0），对 MIPS 单周期处理器进行仿真，得出如下的仿真波形图：

<https://wenku.baidu.com/?fr=logo>

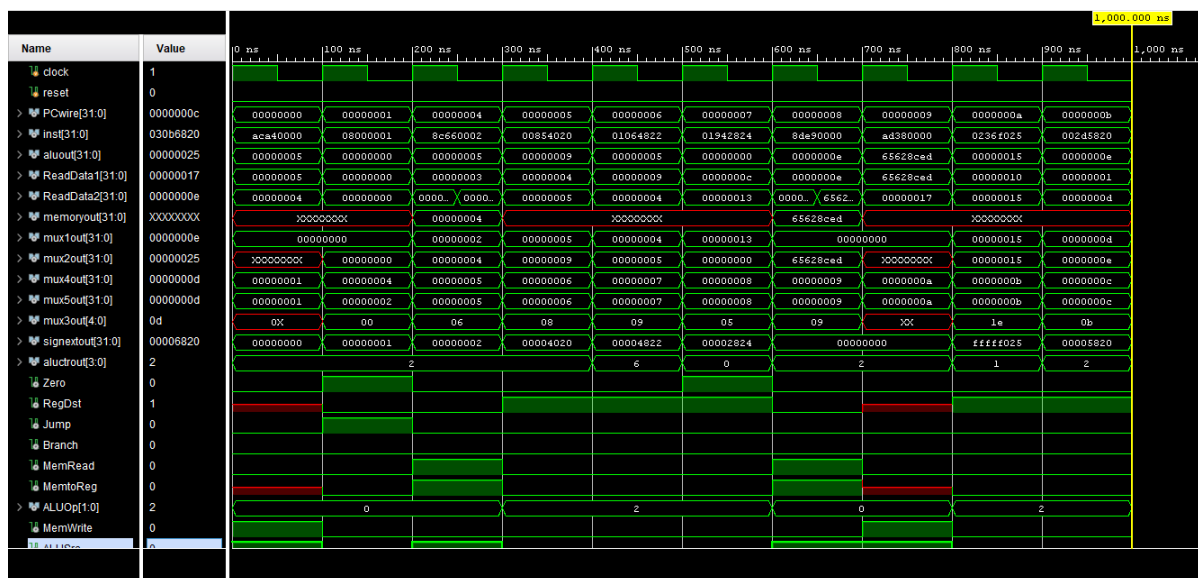


图 5: MIPS 单周期处理器的仿真结果

对照自己的测试程序可知，波形正确，仿真结果正确

## 5. 实验总结

本次实验是前两次实验的一个综合，通过定义一个顶层模块、程序计数器以及指令模块单元，将所有已设计的单元模块进行实例化并结合，实现一个简单的类 MIPS 单周期处理器。由于本次实验指导书提供的资料比较有限，需要自己复习课堂所学的理论知识，再结合处理器的原理图思考各模块之间的逻辑关系才能完成，因此在设计和实现处理器的功能上比较吃力。这样的一个开发和设计过程培养了我系统化的思维，令我意识到设计过程中有着许多需要注意的细节和事项。通过本次实验，也让我认识到各种不同系统任务的调用及其含义，让我对开发软件和环境有了更深一层的了解和认识。